
Rzut ogólny urządzeń - Parter

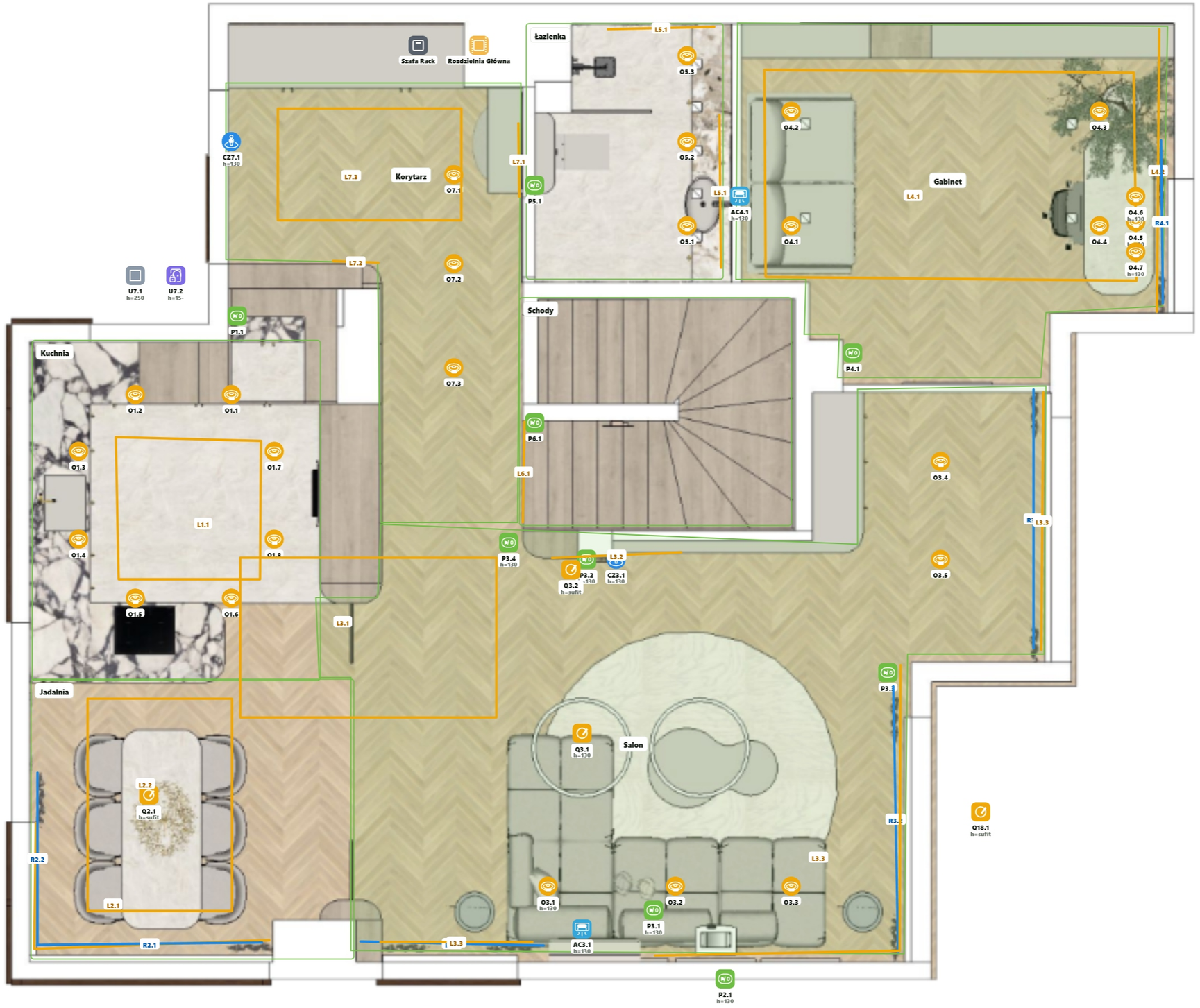

ENERGYHOUSE Home & Office automations	PROJEKT **Smart Home Loxone - przyklad**	INWESTOR **Klient demonstracyjny**	ADRES INWESTYCJI **—**	DATA **11.10.2026**
	RYSUNEK **Rzut ogólny urządzeń - Parter**	WYKONAWCA **mgr inż. Cezary Fisz**	PROJEKTANT **mgr inż. Cezary Fisz**	ARKUSZ / FORMAT **1/23 · A3 · Skala: dopasowana**

Rzut ogólny urządzeń - Piętro




ENERGYHOUSE Home & Office automations	PROJEKT **Smart Home Loxone - przyklad**	INWESTOR **Klient demonstracyjny**	ADRES INWESTYCJI **—**	DATA **11.10.2026**
	RYSUNEK **Rzut ogólny urządzeń - Piętro**	WYKONAWCA **mgr inż. Cezary Fisz**	PROJEKTANT **mgr inż. Cezary Fisz**	ARKUSZ / FORMAT **2/23 · A3 · Skala: dopasowana**

Magistrala Tree 1 - Parter



ENERGYHOUSE Home & Office automations	PROJEKT **Smart Home Loxone - przyklad**	INWESTOR **Klient demonstracyjny**	ADRES INWESTYCJI **—**	DATA **11.10.2026**
	RYSUNEK **Magistrala Tree 1 - Parter**	WYKONAWCA **mgr inż. Cezary Fisz**	PROJEKTANT **mgr inż. Cezary Fisz**	ARKUSZ / FORMAT **3/23 · A3 · Skala: dopasowana**

Magistrala Tree 1 - Piętro

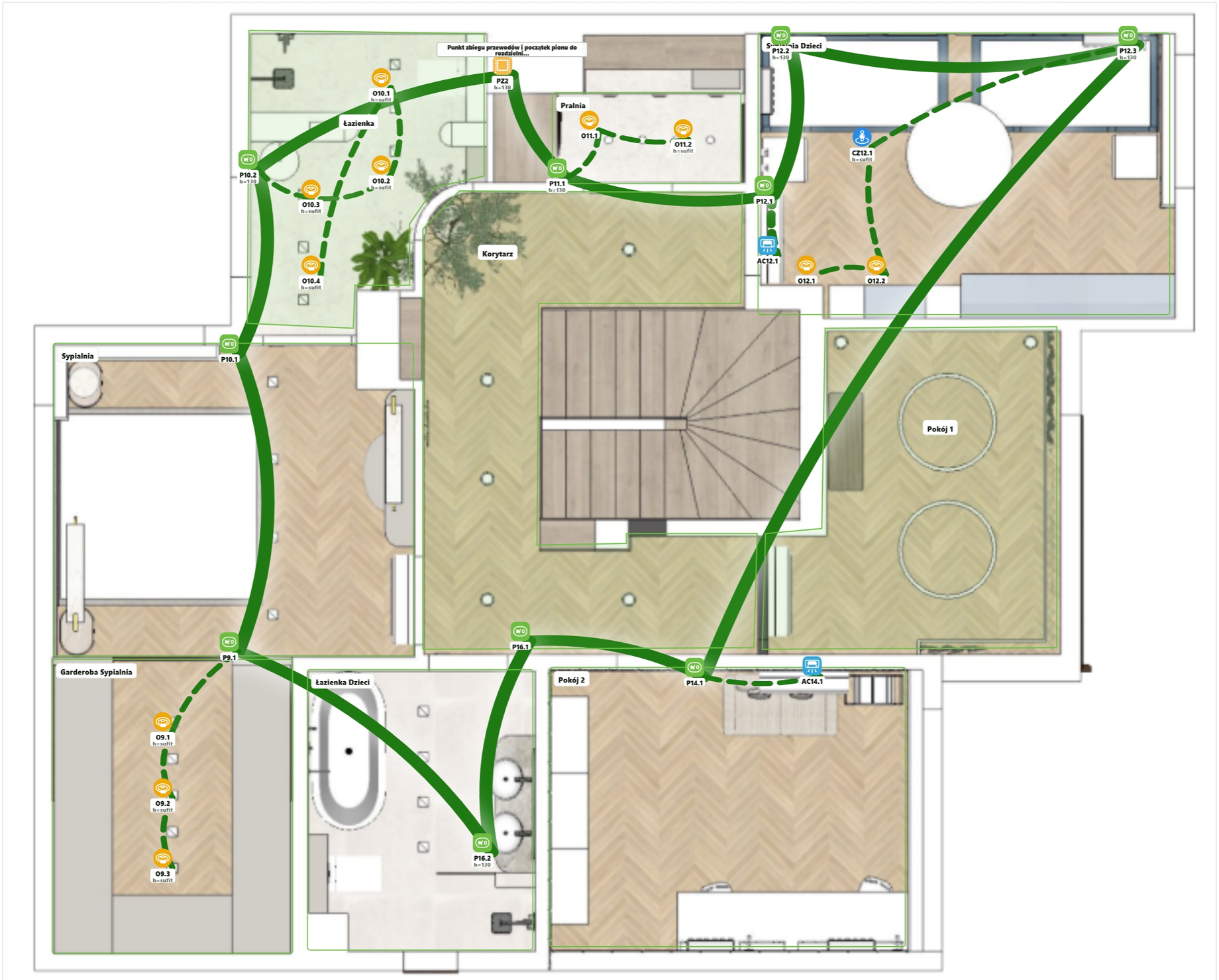


ENERGYHOUSE Home & Office automations	PROJEKT **Smart Home Loxone - przyklad**	INWESTOR **Klient demonstracyjny**	ADRES INWESTYCJI **—**	DATA **11.10.2026**
	RYSUNEK **Magistrala Tree 1 - Piętro**	WYKONAWCA **mgr inż. Cezary Fisz**	PROJEKTANT **mgr inż. Cezary Fisz**	ARKUSZ / FORMAT **4/23 · A3 · Skala: dopasowana**

Magistrala Tree 2 - Piętro




ENERGYHOUSE Home & Office automations	PROJEKT **Smart Home Loxone - przyklad**	INWESTOR **Klient demonstracyjny**	ADRES INWESTYCJI **—**	DATA **11.10.2026**
	RYSUNEK **Magistrala Tree 2 - Piętro**	WYKONAWCA **mgr inż. Cezary Fisz**	PROJEKTANT **mgr inż. Cezary Fisz**	ARKUSZ / FORMAT **5/23 · A3 · Skala: dopasowana**

LED + okablowanie - Parter

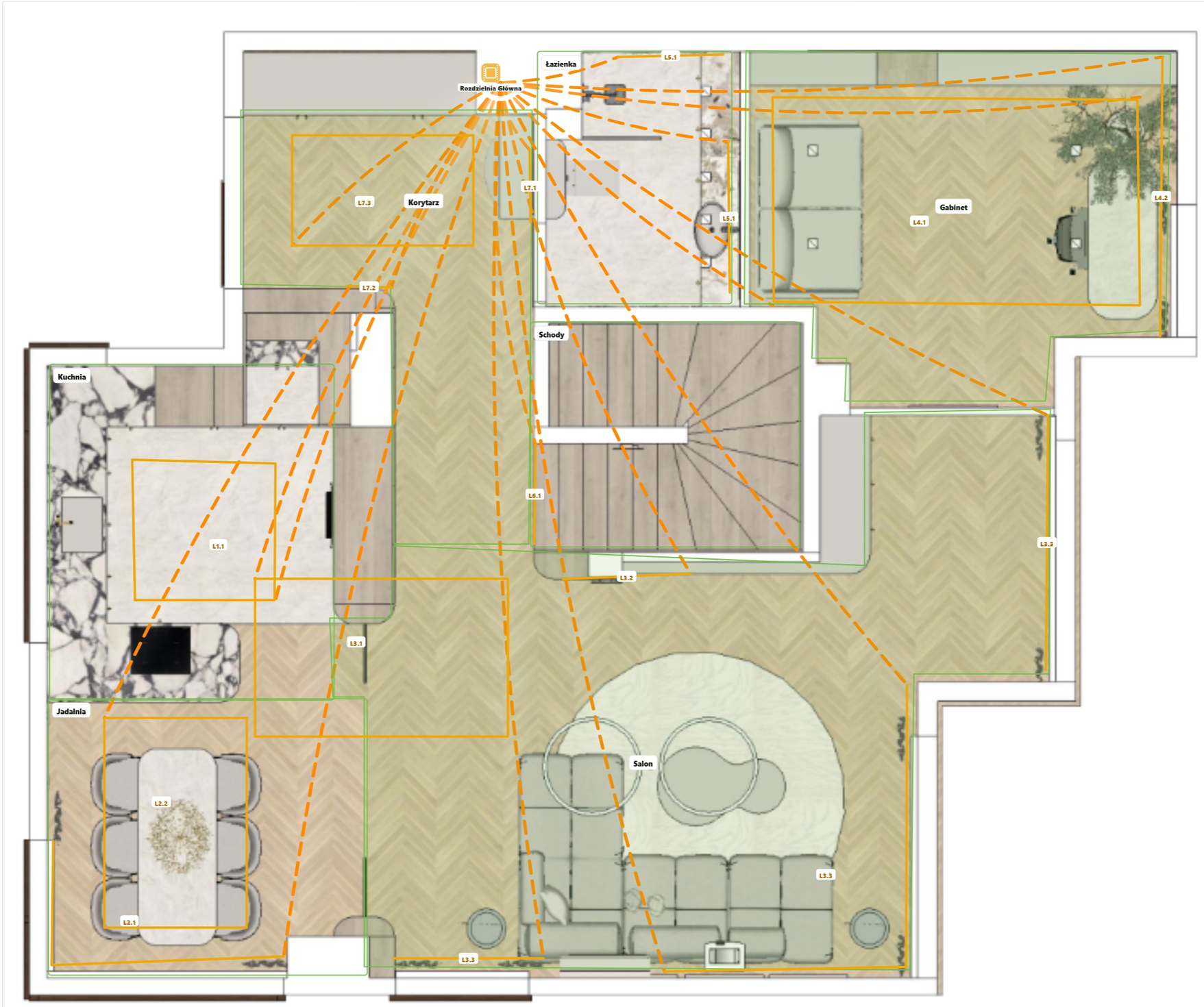


ENERGYHOUSE Home & Office automations	PROJEKT **Smart Home Loxone - przyklad**	INWESTOR **Klient demonstracyjny**	ADRES INWESTYCJI **—**	DATA **11.10.2026**
	RYSUNEK **LED + okablowanie - Parter**	WYKONAWCA **mgr inż. Cezary Fisz**	PROJEKTANT **mgr inż. Cezary Fisz**	ARKUSZ / FORMAT **6/23 · A3 · Skala: dopasowana**

Rolety + okablowanie - Parter

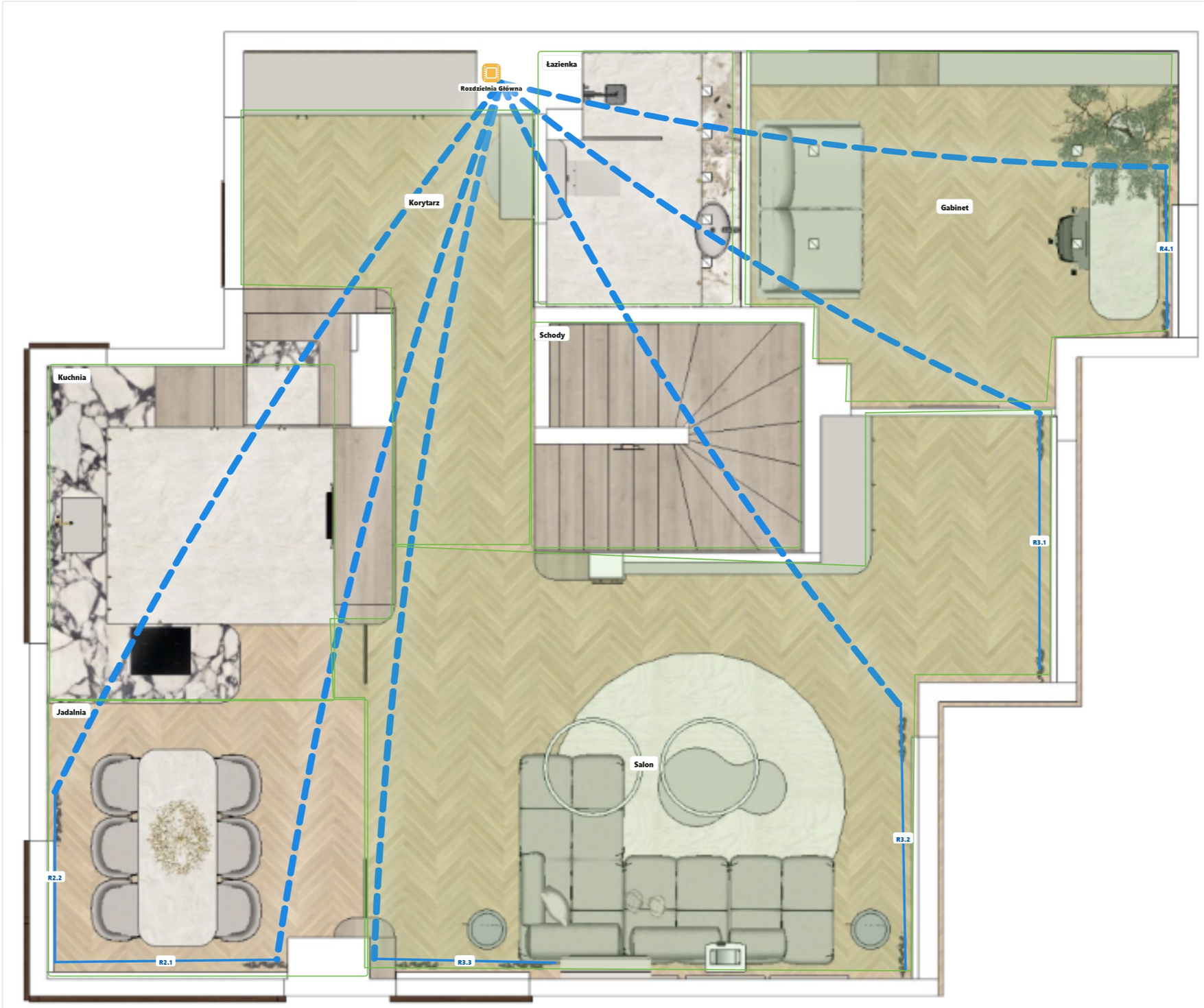

ENERGYHOUSE Home & Office automations	PROJEKT **Smart Home Loxone - przyklad**	INWESTOR **Klient demonstracyjny**	ADRES INWESTYCJI **—**	DATA **11.10.2026**
	RYSUNEK **Rolety + okablowanie - Parter**	WYKONAWCA **mgr inż. Cezary Fisz**	PROJEKTANT **mgr inż. Cezary Fisz**	ARKUSZ / FORMAT **7/23 · A3 · Skala: dopasowana**

LED + okablowanie - Piętro

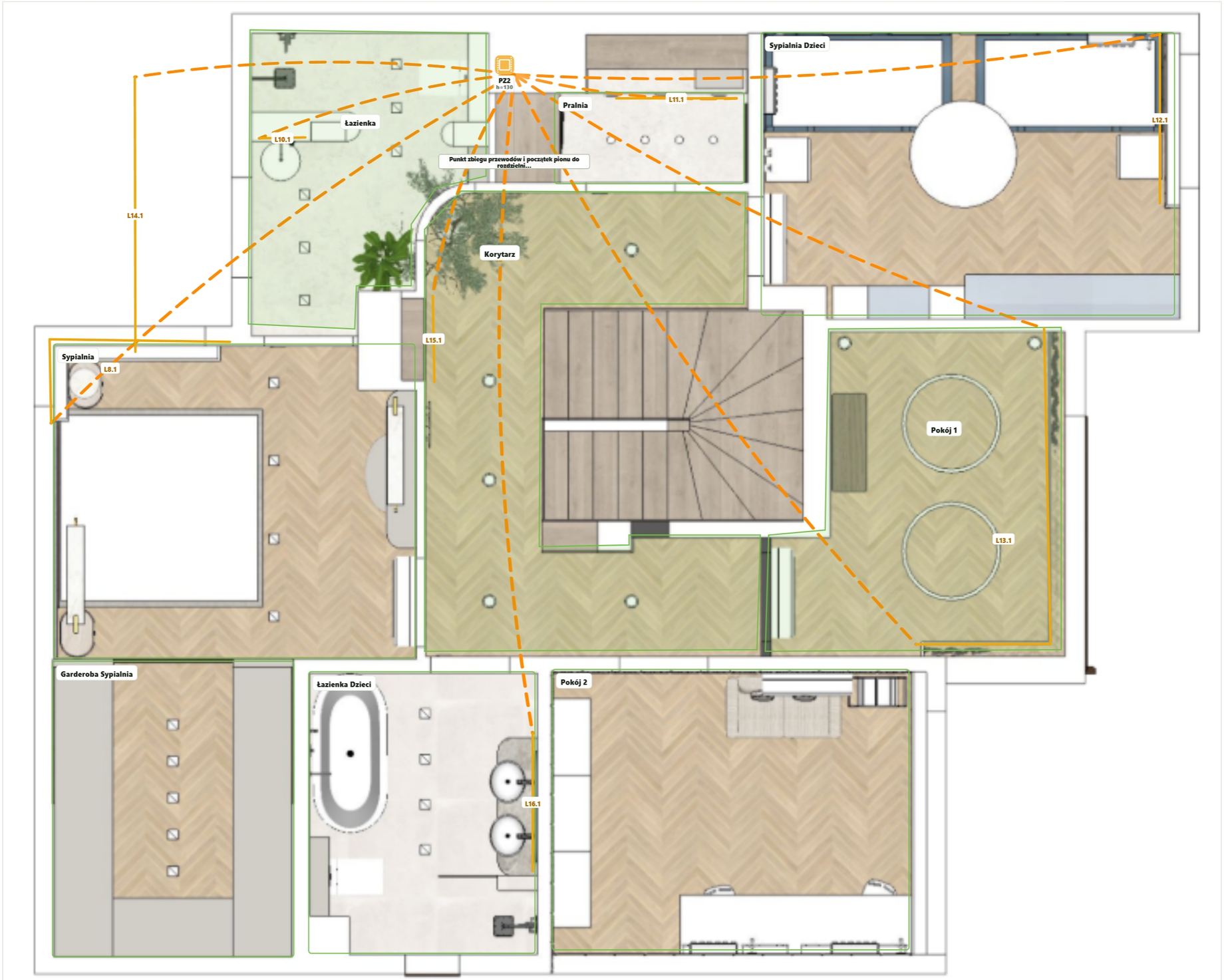

ENERGYHOUSE Home & Office automations	PROJEKT **Smart Home Loxone - przyklad**	INWESTOR **Klient demonstracyjny**	ADRES INWESTYCJI **—**	DATA **11.10.2026**
	RYSUNEK **LED + okablowanie - Piętro**	WYKONAWCA **mgr inż. Cezary Fisz**	PROJEKTANT **mgr inż. Cezary Fisz**	ARKUSZ / FORMAT **8/23 · A3 · Skala: dopasowana**

Rolety + okablowanie - Piętro



ENERGYHOUSE Home & Office automations	PROJEKT **Smart Home Loxone - przyklad**	INWESTOR **Klient demonstracyjny**	ADRES INWESTYCJI **—**	DATA **11.10.2026**
	RYSUNEK **Rolety + okablowanie - Piętro**	WYKONAWCA **mgr inż. Cezary Fisz**	PROJEKTANT **mgr inż. Cezary Fisz**	ARKUSZ / FORMAT **9/23 · A3 · Skala: dopasowana**


DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

Plan całej rozdzielni

Smart Home Loxone - przyklad
11.10.2026

ROZDZIELNIA	UKŁAD	MODUŁY
Rozdzielnia Główna	**7 szyn DIN · 18 pól na szynę**	**11**

Rozmieszczenie modułów

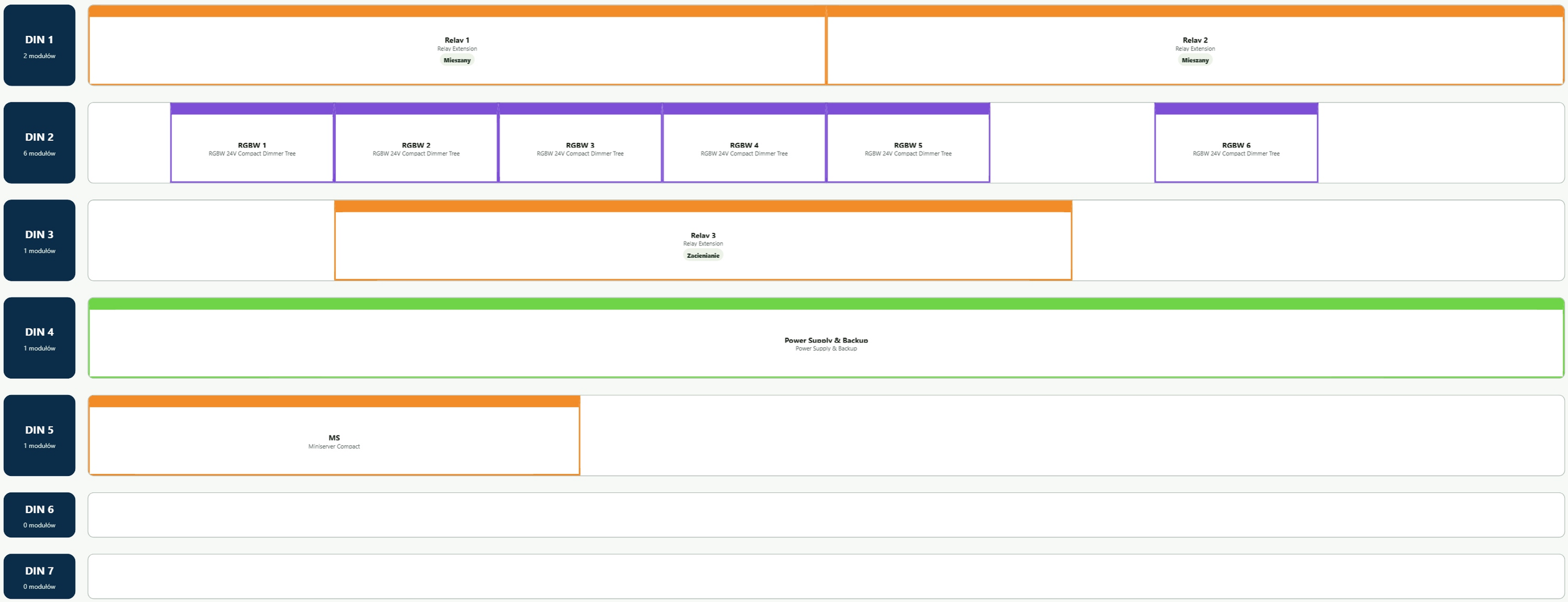

Numery modułów odpowiadają numerom w zbiorczej tabeli aparatów i połączeń.

ENERGYHOUSE Home & Office automations	PROJEKT **Smart Home Loxone - przyklad**	INWESTOR **Klient demonstracyjny**	ADRES INWESTYCJI **—**	DATA **11.10.2026**
	RYSUNEK **Dokumentacja rozdzielni**	WYKONAWCA **mgr inż. Cezary Fisz**	PROJEKTANT **mgr inż. Cezary Fisz**	ARKUSZ / FORMAT **10/23 · A3 · Skala: dopasowana**

Rozdzielnia Główna - opis modułu 1

1

Relay 1

Relay Extension · 100038

MIESZANY

DIN 1 / pole 1

9M

ZACISK	FUNKCJA	OPIS / PRZYPISANIE
Q1	Wyjście przekaźnikowe	Q2.1 (Nad Stołem, Jadalnia) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.
Q2	Wyjście przekaźnikowe	Q3.1 (Światło Górne, Salon) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.
Q3	Wyjście przekaźnikowe	Q3.2 (Kinkiet, Salon) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.
Q4	Wyjście przekaźnikowe	Q8.1 (Światło Górne, Sypialnia) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.
Q5	Wyjście przekaźnikowe	Q8.2 (Światło Górne, Sypialnia) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.
Q6	Wyjście przekaźnikowe	Q8.3 (Światło Górne, Sypialnia) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.
Q7	Wyjście przekaźnikowe	Q12.1 (Światło Górne, Sypialnia Dzieci) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.
Q8	Wyjście przekaźnikowe	Q12.2 (Kinkiet 2, Sypialnia Dzieci) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.
24V	Zasilanie	Zasilanie modułu
GND	Zasilanie	Zasilanie modułu
L+	Loxone Link	Loxone Link
L-	Loxone Link	Loxone Link
Q9	Wyjście przekaźnikowe	Q12.3 (Kinkiet 1, Sypialnia Dzieci) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.
Q10	Wyjście przekaźnikowe	Q13.1 (Światło Górne, Pokój 1) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.
Q11	Wyjście przekaźnikowe	Q13.1 (Światło Górne, Pokój 1) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.
Q12	Wyjście przekaźnikowe	Q14.1 (Światło Górne, Pokój 2) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.
Q13	Wyjście przekaźnikowe	Q15.1 (Schody, Korytarz) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.
Q14	Wyjście przekaźnikowe	Q18.1 (Led Taras 24V, Pomieszczenie) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.

ENERGYHOUSE
Home & Office automations

PROJEKT	INWESTOR	ADRES INWESTYCJI	DATA
Smart Home Loxone - przyklad	**Klient demonstracyjny**	**—**	**11.10.2026**
RYSUNEK	WYKONAWCA	PROJEKTANT	ARKUSZ / FORMAT
Dokumentacja rozdzielni	**mgr inż. Cezary Fisz**	**mgr inż. Cezary Fisz**	**11/23 · A3 · Skala: dopasowana**

Rozdzielnia Główna - opis modułu 2

2

Relay 2

Relay Extension · 100038

MIESZANY

DIN 1 / pole 10

9M

ZACISK	FUNKCJA	OPIS / PRZYPISANIE
Q1	Wyjście przekaźnikowe	Q18.2 (Balkon, Pomieszczenie) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.
Q2	Wyjście przekaźnikowe	Q18.3 (Balkon, Pomieszczenie) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.
Q3	Wyjście przekaźnikowe	Q18.4 (Balkon front, Pomieszczenie) · Tor zasilania: Uzupełnij powiązanie wyjścia z obwodem.
Q4	Wyjście przekaźnikowe	R2.1 (Karnisz - Jadalnia, Jadalnia) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q5	Wyjście przekaźnikowe	R2.1 (Karnisz - Jadalnia, Jadalnia) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q6	Wyjście przekaźnikowe	R2.2 (Karnisz - Jadalnia, Jadalnia) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q7	Wyjście przekaźnikowe	R2.2 (Karnisz - Jadalnia, Jadalnia) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q8	Wyjście przekaźnikowe	R3.1 (Karnisz - Salon, Salon) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia
24V	Zasilanie	Zasilanie modułu
GND	Zasilanie	Zasilanie modułu
L+	Loxone Link	Loxone Link
L-	Loxone Link	Loxone Link
Q9	Wyjście przekaźnikowe	R3.1 (Karnisz - Salon, Salon) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q10	Wyjście przekaźnikowe	R3.2 (Karnisz - Salon, Salon) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q11	Wyjście przekaźnikowe	R3.2 (Karnisz - Salon, Salon) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q12	Wyjście przekaźnikowe	R3.3 (Karnisz - Salon, Salon) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q13	Wyjście przekaźnikowe	R3.3 (Karnisz - Salon, Salon) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q14	Wyjście przekaźnikowe	*wolne · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika.*

ENERGYHOUSE
Home & Office automations

PROJEKT	INWESTOR	ADRES INWESTYCJI	DATA
Smart Home Loxone - przyklad	**Klient demonstracyjny**	**—**	**11.10.2026**
RYSUNEK	WYKONAWCA	PROJEKTANT	ARKUSZ / FORMAT
Dokumentacja rozdzielni	**mgr inż. Cezary Fisz**	**mgr inż. Cezary Fisz**	**12/23 · A3 · Skala: dopasowana**

Rozdzielnia Główna - opis modułu 3

3 RGBW 1

RGBW 24V Compact Dimmer Tree · 100325

DIN 2 / pole 2

2M

ZACISK	FUNKCJA	OPIS / PRZYPISANIE
+24V	Zasilanie LED	*wolne*
W	Kanał LED	L1.1 (Taśma LED - Kuchnia, Kuchnia) · 60.5 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
G	Kanał LED	L2.1 (Taśma LED - Jadalnia, Jadalnia) · 39.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
B	Kanał LED	L2.2 (Taśma LED - Jadalnia, Jadalnia) tor 1/2 · 38.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
R	Kanał LED	L2.2 (Taśma LED - Jadalnia, Jadalnia) tor 2/2 · 38.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
24V	Zasilanie	Power Supply & Backup · O3 · 10 A
GND	Zasilanie	Power Supply & Backup · O3 · 10 A
GN	Loxone Tree	Magistrala Tree
WH	Loxone Tree	Magistrala Tree

ENERGYHOUSE
Home & Office automations

PROJEKT	INWESTOR	ADRES INWESTYCJI	DATA
Smart Home Loxone - przyklad	**Klient demonstracyjny**	**—**	**11.10.2026**
RYSUNEK	WYKONAWCA	PROJEKTANT	ARKUSZ / FORMAT
Dokumentacja rozdzielni	**mgr inż. Cezary Fisz**	**mgr inż. Cezary Fisz**	**13/23 · A3 · Skala: dopasowana**

Rozdzielnia Główna - opis modułu 4

4 RGBW 2

RGBW 24V Compact Dimmer Tree · 100325

DIN 2 / pole 4

2M

ZACISK	FUNKCJA	OPIS / PRZYPISANIE
+24V	Zasilanie LED	*wolne*
W	Kanał LED	L3.2 (Taśma LED - Salon, Salon) · 14.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
G	Kanał LED	L3.3 (Taśma LED - Salon, Salon) tor 1/2 · 46.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
B	Kanał LED	L3.3 (Taśma LED - Salon, Salon) tor 2/2 · 46.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
R	Kanał LED	L4.1 (Taśma LED - Gabinet, Gabinet) tor 1/2 · 62.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
24V	Zasilanie	Power Supply & Backup · O3 · 10 A
GND	Zasilanie	Power Supply & Backup · O3 · 10 A
GN	Loxone Tree	Magistrala Tree
WH	Loxone Tree	Magistrala Tree

Rozdzielnia Główna - opis modułu 5

5 RGBW 3

RGBW 24V Compact Dimmer Tree · 100325

DIN 2 / pole 6

2M

ZACISK	FUNKCJA	OPIS / PRZYPISANIE
+24V	Zasilanie LED	*wolne*
W	Kanał LED	L4.1 (Taśma LED - Gabinet, Gabinet) tor 2/2 · 62.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
G	Kanał LED	L4.2 (Taśma LED - Gabinet, Gabinet) · 29.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
B	Kanał LED	L5.1 (Taśma LED - Łazienka, Łazienka) · 27.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
R	Kanał LED	L7.1 (Taśma LED - Korytarz, Korytarz) · 7.7 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
24V	Zasilanie	Power Supply & Backup · O3 · 10 A
GND	Zasilanie	Power Supply & Backup · O3 · 10 A
GN	Loxone Tree	Magistrala Tree
WH	Loxone Tree	Magistrala Tree

Rozdzielnia Główna - opis modułu 6

6 RGBW 4

RGBW 24V Compact Dimmer Tree · 100325

DIN 2 / pole 8

2M

ZACISK	FUNKCJA	OPIS / PRZYPISANIE
+24V	Zasilanie LED	*wolne*
W	Kanał LED	L7.2 (Taśma LED - Korytarz, Korytarz) · 4.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
G	Kanał LED	L7.3 (Taśma LED - Korytarz, Korytarz) · 63.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
B	Kanał LED	L8.1 (Taśma LED - Sypialnia, Sypialnia) · 28.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
R	Kanał LED	L10.1 (Taśma LED - Łazienka, Łazienka) · 4.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
24V	Zasilanie	Power Supply & Backup · O4 · 10 A
GND	Zasilanie	Power Supply & Backup · O4 · 10 A
GN	Loxone Tree	Magistrala Tree
WH	Loxone Tree	Magistrala Tree

Rozdzielnia Główna - opis modułu 7

7 RGBW 5

RGBW 24V Compact Dimmer Tree · 100325

DIN 2 / pole 10

2M

ZACISK	FUNKCJA	OPIS / PRZYPISANIE
+24V	Zasilanie LED	*wolne*
W	Kanał LED	L11.1 (Taśma LED, Pralnia) · 13.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
G	Kanał LED	L12.1 (Taśma LED - Sypialnia Dzieci, Sypialnia Dzieci) · 18.2 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
B	Kanał LED	L13.1 (Taśma LED - Pokój 1, Pokój 1) · 49.9 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
R	Kanał LED	L14.1 (Taśma LED - Pokój 2, Pokój 2) · 29.8 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
24V	Zasilanie	Power Supply & Backup · O4 · 10 A
GND	Zasilanie	Power Supply & Backup · O4 · 10 A
GN	Loxone Tree	Magistrala Tree
WH	Loxone Tree	Magistrala Tree

Rozdzielnia Główna - opis modułu 8

8 RGBW 6

RGBW 24V Compact Dimmer Tree · 100325

DIN 2 / pole 14

2M

ZACISK	FUNKCJA	OPIS / PRZYPISANIE
+24V	Zasilanie LED	*wolne*
W	Kanał LED	L15.1 (Taśma LED, Korytarz) · 9.6 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
G	Kanał LED	L16.1 (Taśma LED - Łazienka 3, Łazienka Dzieci) · 15.4 W (max 65.0 W) · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
B	Kanał LED	L3.1 (Taśma LED - Salon, Salon) · PRZEZ WZMACNIACZ LED · obciążenie obwodu 148.8 W · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
R	Kanał LED	L6.1 (Taśma LED - Schody, Schody) · PRZEZ WZMACNIACZ LED · obciążenie obwodu 192.0 W · Tor zasilania: Zasilacze LED · Rozdzielnia Główna (1 szt.) · Brak zabezpieczenia
24V	Zasilanie	Power Supply & Backup · O5 · 10 A
GND	Zasilanie	Power Supply & Backup · O5 · 10 A
GN	Loxone Tree	Magistrala Tree
WH	Loxone Tree	Magistrala Tree

Rozdzielnia Główna - opis modułu 9

9

Relay 3

Relay Extension · 100038

ZACIENIANIE

DIN 3 / pole 4

9M

ZACISK	FUNKCJA	OPIS / PRZYPISANIE
Q1	Wyjście przekaźnikowe	R4.1 (Karnisz, Gabinet) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q2	Wyjście przekaźnikowe	R4.1 (Karnisz, Gabinet) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Parter · grupa 1 (6 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q3	Wyjście przekaźnikowe	R8.1 (Karnisz - Sypialnia, Sypialnia) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q4	Wyjście przekaźnikowe	R8.1 (Karnisz - Sypialnia, Sypialnia) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q5	Wyjście przekaźnikowe	R12.1 (Karnisz - Sypialnia Dzieci, Sypialnia Dzieci) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q6	Wyjście przekaźnikowe	R12.1 (Karnisz - Sypialnia Dzieci, Sypialnia Dzieci) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q7	Wyjście przekaźnikowe	R13.1 (Karnisz - Pokój 1, Pokój 1) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q8	Wyjście przekaźnikowe	R13.1 (Karnisz - Pokój 1, Pokój 1) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia
24V	Zasilanie	Zasilanie modułu
GND	Zasilanie	Zasilanie modułu
L+	Loxone Link	Loxone Link
L-	Loxone Link	Loxone Link
Q9	Wyjście przekaźnikowe	R14.1 (Karnisz - Pokój 2, Pokój 2) góra/otwórz · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q10	Wyjście przekaźnikowe	R14.1 (Karnisz - Pokój 2, Pokój 2) dół/zamknij · Tor zasilania: Karnisze · Piętro · grupa 1 (4 szt.) · Brak zabezpieczenia
Q11	Wyjście przekaźnikowe	*wolne · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika.*
Q12	Wyjście przekaźnikowe	*wolne · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika.*
Q13	Wyjście przekaźnikowe	*wolne · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika.*
Q14	Wyjście przekaźnikowe	*wolne · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika.*

ENERGYHOUSE
Home & Office automations

PROJEKT **Smart Home Loxone - przyklad**	INWESTOR **Klient demonstracyjny**	ADRES INWESTYCJI **—**	DATA **11.10.2026**
RYSUNEK **Dokumentacja rozdzielni**	WYKONAWCA **mgr inż. Cezary Fisz**	PROJEKTANT **mgr inż. Cezary Fisz**	ARKUSZ / FORMAT **19/23 · A3 · Skala: dopasowana**

Rozdzielnia Główna - opis modułu 10

10 Power Supply & Backup

Power Supply & Backup · 100401

DIN 4 / pole 1

18M

ZACISK	FUNKCJA	OPIS / PRZYPISANIE
O1 2A	Zacisk	4 modułów DIN poza RGBW
O2 2A	Zacisk	29 przycisków i czujników
O3 10A	Zacisk	RGBW 1, RGBW 2, RGBW 3 · 237.4 W / 240 W
O4 10A	Zacisk	RGBW 4, RGBW 5 · 106.6 W / 240 W
O5 10A	Zacisk	RGBW 6, O1.1, O1.2, O1.3, O1.4, O1.5, O1.6, O1.7, O1.8, O3.1, O3.2, O7.1, O4.1, O4.2, O4.3, O4.4 · 239.1 W / 240 W
O6 10A	Zacisk	O3.3, O3.4, O10.1, O10.2, O10.3, O10.4, O8.1, O8.2, O8.3, O8.4, O9.1, O9.2, O9.3, O16.1, O16.2, O16.3, O15.1, O15.2, O15.3, O15.4, O15.5, O15.6, O11.1, O11.2, O5.1, O5.2, O5.3, O12.1, O12.2, O13.1, O13.2, O7.2, O7.3, O3.5, O4.5, O4.6, O4.7 · 138.8 W / 240 W
O7 10A	Zacisk	RGBW, spoty i audio · 0.0 W / 240 W

Rozdzielnia Główna - opis modułu 11

11 MS

Miniserver Compact · 100512

DIN 5 / pole 1

6M

ZACISK	FUNKCJA	OPIS / PRZYPISANIE
I1	Wejście cyfrowe	*wolne*
I2	Wejście cyfrowe	*wolne*
I3	Wejście cyfrowe	*wolne*
I4	Wejście cyfrowe	*wolne*
24V	Zasilanie	Zasilanie modułu
GND	Zasilanie	Zasilanie modułu
L+	Loxone Link	Loxone Link
L-	Loxone Link	Loxone Link
T1A	Loxone Tree	Magistrala Tree
T1B	Loxone Tree	Magistrala Tree
T2A	Loxone Tree	Magistrala Tree
T2B	Loxone Tree	Magistrala Tree
Q1	Wyjście przekaźnikowe	*wolne · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika.*
Q2	Wyjście przekaźnikowe	*wolne · Tor zasilania: Wybierz odbiornik w detalach sterownika.*

ENERGYHOUSE
Home & Office automations

PROJEKT	INWESTOR	ADRES INWESTYCJI	DATA
Smart Home Loxone - przyklad	**Klient demonstracyjny**	**—**	**11.10.2026**
RYSUNEK	WYKONAWCA	PROJEKTANT	ARKUSZ / FORMAT
Dokumentacja rozdzielni	**mgr inż. Cezary Fisz**	**mgr inż. Cezary Fisz**	**21/23 · A3 · Skala: dopasowana**

Widok techniczny - przyciski i sterowanie - Parter — rzut projektowy



ENERGYHOUSE Home & Office automations	PROJEKT **Smart Home Loxone - przyklad**	INWESTOR **Klient demonstracyjny**	ADRES INWESTYCJI **—**	DATA **11.10.2026**
	RYSUNEK **Widok techniczny - przyciski i sterowanie - Parter**	WYKONAWCA **mgr inż. Cezary Fisz**	PROJEKTANT **mgr inż. Cezary Fisz**	ARKUSZ / FORMAT **22/23 · A3 · Skala: dopasowana**

Widok techniczny - przyciski i sterowanie - Piętro — rzut projektowy



ENERGYHOUSE Home & Office automations	PROJEKT **Smart Home Loxone - przyklad**	INWESTOR **Klient demonstracyjny**	ADRES INWESTYCJI **—**	DATA **11.10.2026**
	RYSUNEK **Widok techniczny - przyciski i sterowanie - Piętro**	WYKONAWCA **mgr inż. Cezary Fisz**	PROJEKTANT **mgr inż. Cezary Fisz**	ARKUSZ / FORMAT **23/23 · A3 · Skala: dopasowana**